



## Application Note

---

### SPC1068 PGA 和 COMP 使用指南

---

Revision 1 – September 2017

## 目录

<b>1</b>	<b>概述 .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>PGA 使用教学.....</b>	<b>6</b>
2.1	PGA 单元概述 .....	7
2.2	利用差分 PGA 放大电流信号.....	8
2.3	差分 PGA 模拟为单端 PGA 使用 .....	10
2.4	MCU 管脚建议排法 .....	11
2.5	单电阻采样配置 .....	16
<b>3</b>	<b>Comparator 使用教学.....</b>	<b>17</b>
3.1	Comparator 单元概述 .....	17
3.2	COMP 模拟架构 .....	18
3.3	COMP 应用于过电流防护实例 .....	19
3.4	COMP 初始化 API 使用介绍.....	24
3.5	COMP 停止 (Trip) PWM 波形功能介绍 .....	26
<b>4</b>	<b>修订记录 .....</b>	<b>28</b>

## 表格列表

表 3-1. COMP 输出滤波时间 .....	22
表 3-2. COMP_Init()函数介绍.....	24
表 3-3. PWM_EnableOneShotTripFromComp()函数介绍 .....	26


## 图片列表

图 2-1. PGA in Analog Signal Structure .....	7
图 2-2. PGA 放大信号示意图.....	8
图 2-3. PGA 差分模式放大信号细节流程图.....	9
图 2-4. 3 shunt 电阻差分采样示意图.....	11
图 2-5. 3 shunt 电阻共 GND 采样示意图 .....	12
图 2-6. 3 shunt 电阻内部电阻分压采样.....	14
图 2-7. 单电阻采样电路图.....	16
图 3-1. COMP 模拟架构 .....	18
图 3-2. COMP 范例 (IOC=2A) .....	20
图 3-3. COMP 输出演示 .....	21
图 3-4. PWM 切换噪声 .....	22
图 3-5. COMP 停止 PWM 波形原理图 .....	26

# 1 概述

SPC1068 内部集成了 3 组可编程增益的内部运放 (PGA)，每一组 PGA，配置两个比较器 (Comparator)，提供讯号 Too High 与 Too Low 时的两种保护，共六个比较器。每一个比较器又可以致使 PWM 输出停止 (PWM trip zone)，可轻易达成过电流防护功能，下图集成了 SPC1068 中三个重要的仿真器件之讯号流程图 (Signal Flow)。

图 1-1. 仿真器件信号流程图

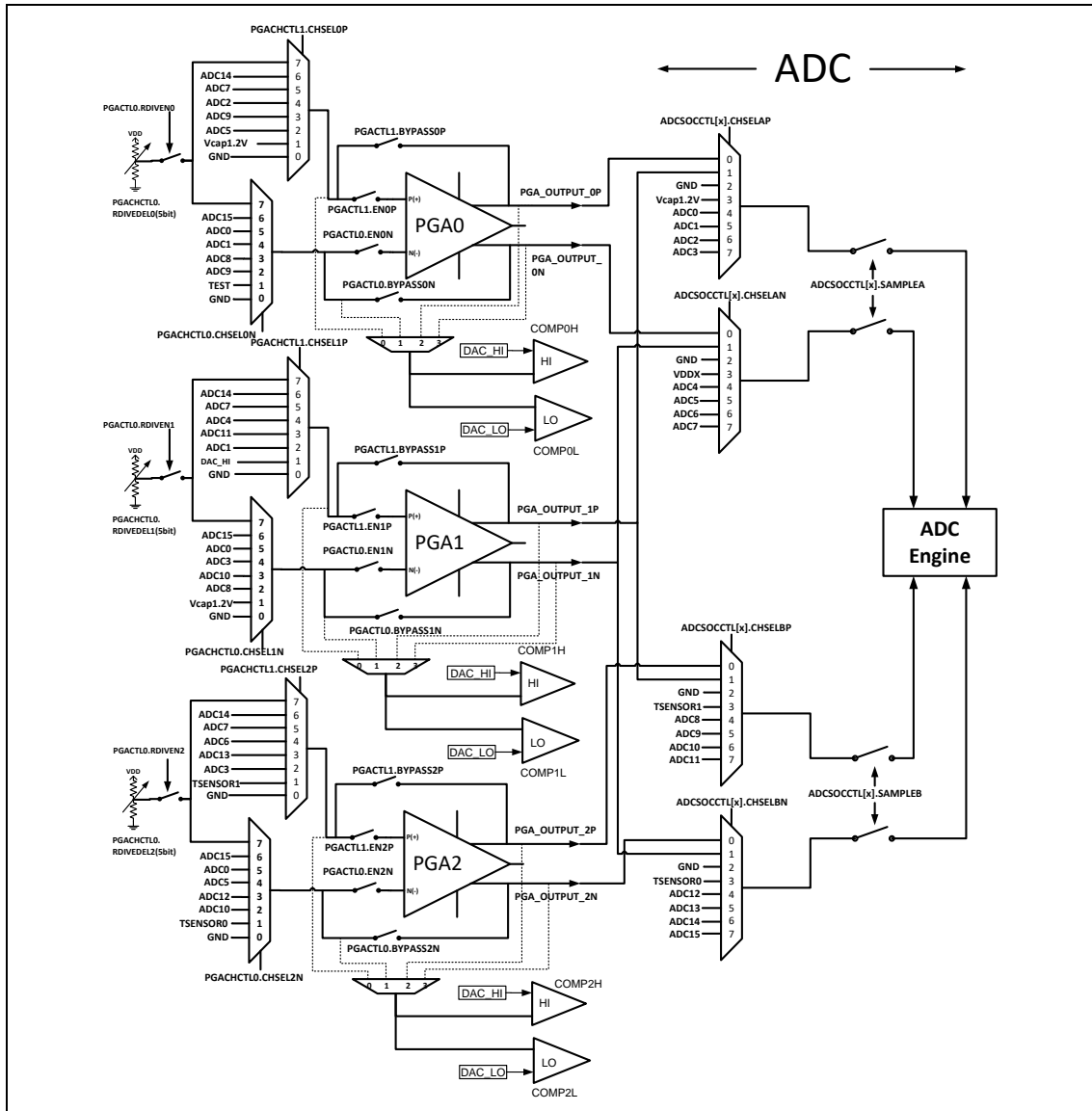

在阅读完本章后，您将可以了解：

- (1) 如何利用差分 PGA 放大电流讯号；
- (2) 如何使用 COMP 侦测过电流讯号，以及如何利用此过电流讯号停止 PWM。

## 2 PGA 使用教学

差分 ADC 可配置成常见的单端 ADC 使用，建议采用 SDK 内提供的 `EasyInit1`（）函数进行设定，SPC1068 集成了 3 组可调增益的差分运放（Truly Differential PGA），可抗拒同模噪声干扰，亦可仿真为单端 PGA 使用。

PGA 的基本特点如下：

- 差分模式时放大增益  
4X 8X 16X 32X
- 单端模式时放大增益  
2X 4X 8X 16X  
（差分仿真为单端模式时，则与差分模式同）
- 弹性的信道选择
- 输出直接链接 ADC 采样通道
- 输入与输出均可输入比较器 COMP
- Slew Rate: 10V/us
- Unit Gain Band Width: 2MHz
- 建立时间 600ns （0.4V ~ VDDX-0.4V）

在本章节中，将介绍：

- 实际放大电流范例，利用差分模式放大电流
- MCU 建议的脚位排法
- PGA SDK API 参考表

## 2.1 PGA 单元概述

下图为 SPC1068 仿真电路构架，PGA 为下图套色部分。

图 2-1. PGA in Analog Signal Structure


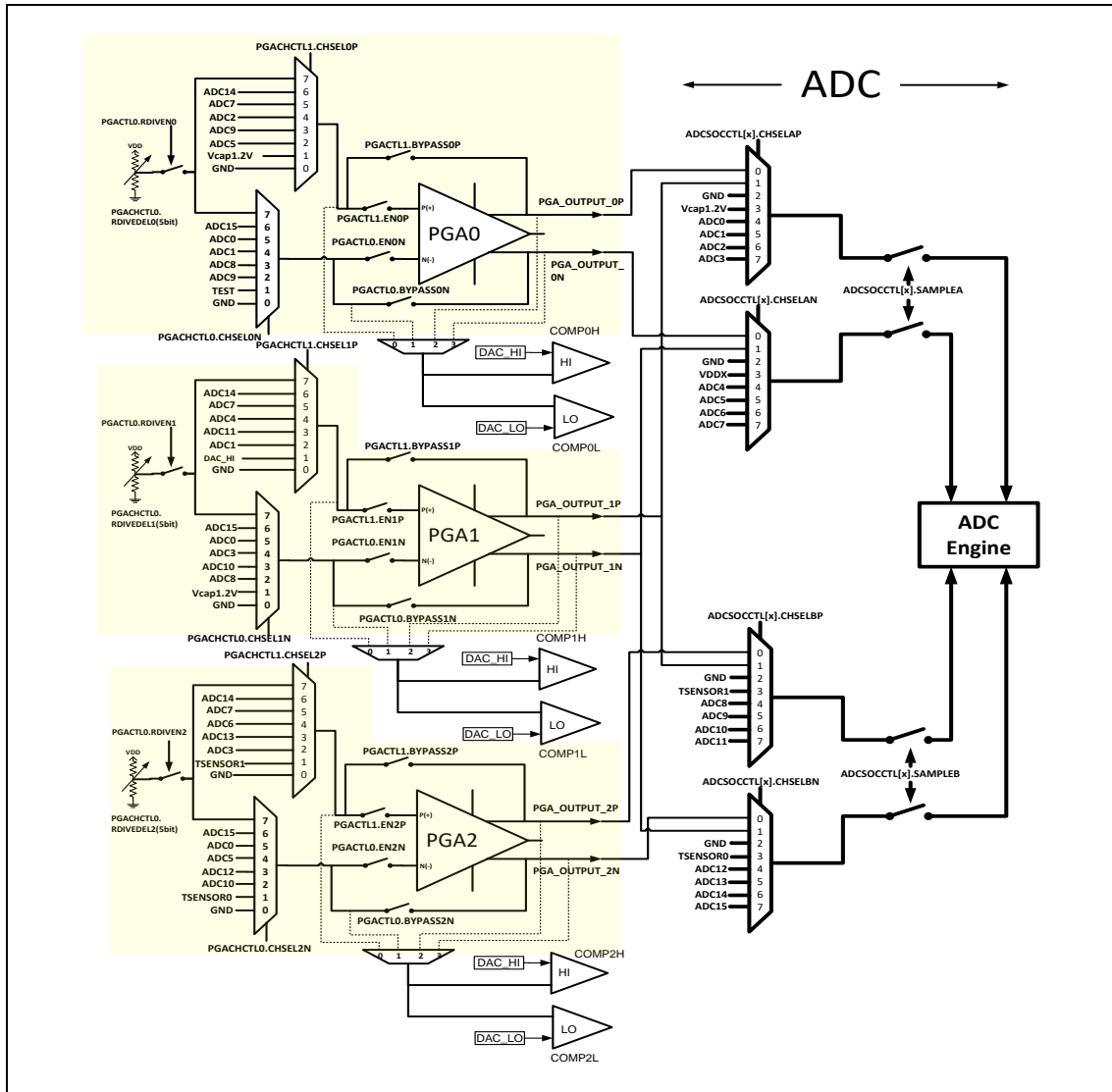


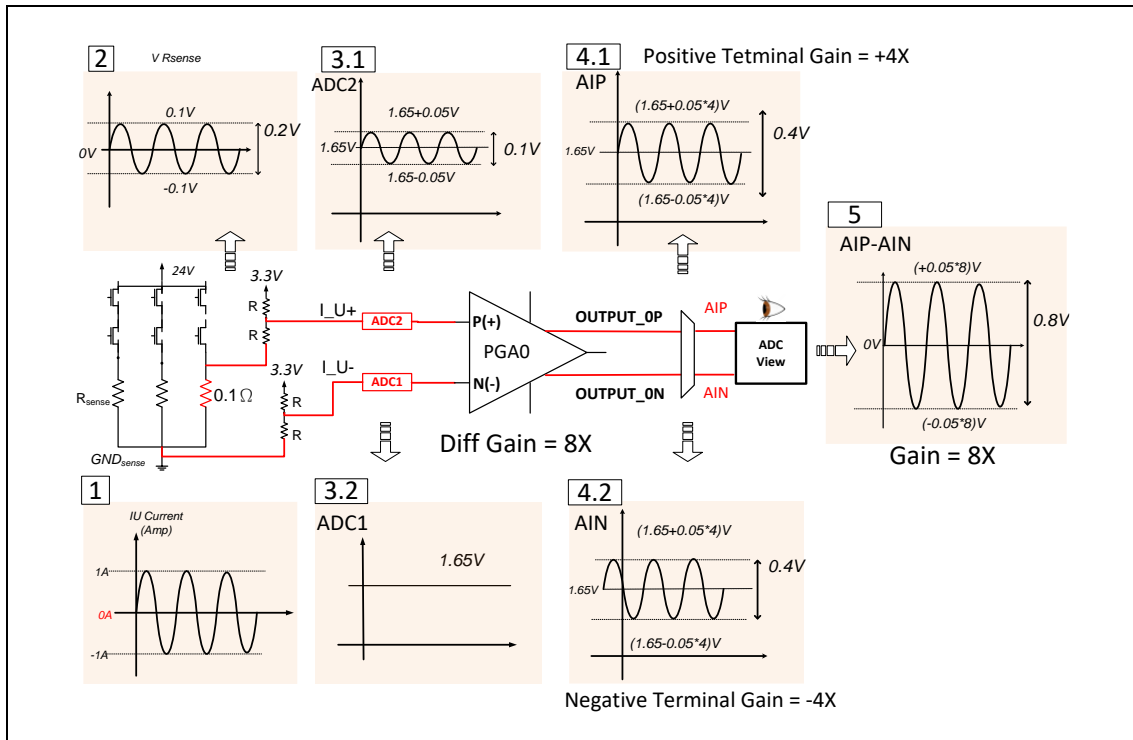



图 2-3. PGA 差分模式放大信号细节流程图




以下讲解讯号放大之细部流程，编号对应上图。

- (1) 假设 U 相电流为 1A 振幅之 sine 波
- (2) 此电流通过采样电阻 (0.1Ω) 后，可得到 0V 附近摆动，振幅为 0.1V 的电压 sine 波。电流讯号 (V R<sub>sense</sub>) 与地 (GND) 在进入 MCU 前，务必抬升到 VDD/2=1.65V。
- (3)
  1. 在进入芯片前，请用两个电阻将电压抬升到 VDD/2，也就是说在进入芯片前，必须将正端讯号抬升到 VDD/2 附近，否则 PGA 无法正常以差分模式进行放大，推荐的拉升电阻为 10K 欧姆。注意此时的电压摆幅为 0.05V。
  2. 因为本范例是差分讯号放大，所以必须将 GND 讯号也做一个拉升，如上图所示。也就是说在进入芯片前，负端讯号也必须抬升到 VDD/2，以本例来说，即在 1.65V。
- (4)
  1. 本范例设定的 PGA 差分增益为 8X，实际上芯片内部是以两个 OP 实现之，内部两个 OP 的增益都是 4X，负责放大正端讯号的 OP 是 4X，负责放大负端讯号的 OP 是 -4X。必须注意的是正端与负端的放大倍率会差一个负号。可以发现讯号在 PGA 正端的输出仍是在 1.65V 附近摆荡，但是幅值已经达到了 4 倍，也就是 0.05V\*4=0.2V，峰峰值为 0.4V。
  2. 注意负责放大负端讯号的 OP 是 -4X。所以他会是一个输出在 1.65V 附近摆荡，振幅放大四倍的讯号，但是他的相位会跟正端讯号刚好相反。
- (5) ADC 选择输入为 PGA 的正端与负端讯号，因此以 ADC 的角度来看，其实是看到
 
$$AIP-AIN = (1.65+0.05V*4) - (1.65-0.05V*4) = 0.05*(4+4) = 0.05*8 = 0.4V$$
 的讯号，也就是说在 ADC 端，看到的讯号是一个在 0V 附近摆荡，但是振幅已经来到了 8 倍。
- (6) 从 Shunt resistor 的信号出发，到 ADC 所看到的讯号，实际上是放大了 4 倍，这是因为偏值到 VDD/2 之后，信号会变为 1/2。

## 2.3 差分 PGA 模拟为单端 PGA 使用

由上一章节可知，差分 PGA 的负端讯号其实是需要一个 1.65V 的讯号，但若是同模噪声在应用中不明显，使用者可以透过芯片内部的电阻分压器制造此 1.65V，可以节省 PIN 脚的使用。

图 2-4. PGA 单端模式示意图

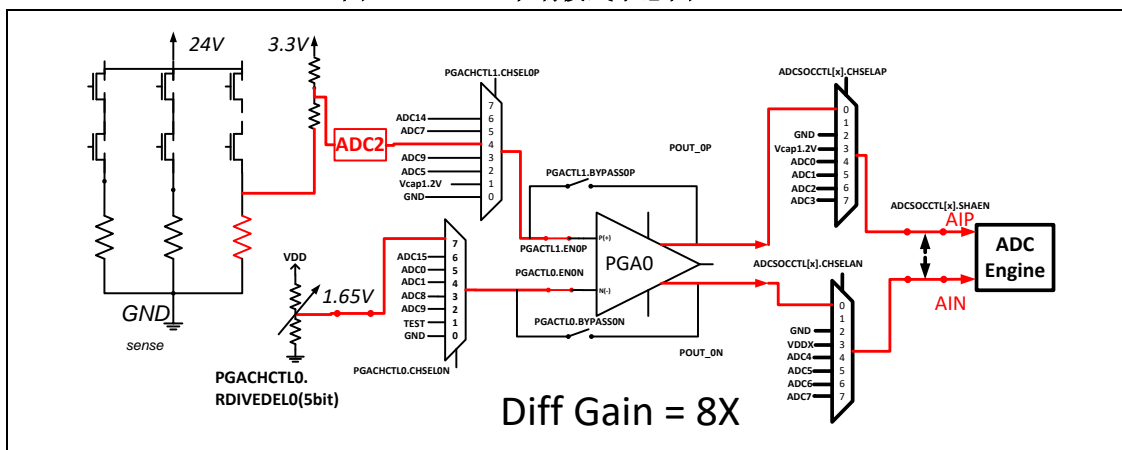

### Example Code


```
void PGA_InitExample2_3(void)
{
    /* Select PGA input as analog pin */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_3); /* ADC2 */
    /* Init PGA0 */
    PGA_DiffInit( PGA0,
        PGA0_CH_P_ADC2 /* Positive CH */ ,
        PGA0_CH_N_RESDIV0 /* Negative CH :
                               Inner Resistor Divider */ ,
        PGA_SCALE_8X /* PGA Diff Gain */ );
    /* Config resistor divider */
    PGA_ResistorDividerConifg(PGA0,16 /* 1.65V --> 5 bit : 0 is 0V and 31
is 3.3V*/ );
    /* Init ADC in 2 channel mode */
    ADC_EasyInit2(ADC_SOC_0,ADCx_PGA0P,ADCx_PGA0N,ADCTRIG_Software);
}
```

请注意 PGA 的负端输入通道，以改为电阻分压之输出，电阻分压设定为 16（满幅为 5bit=31），可输出 1.65V。

SPC1068 的 PGA 信道配置弹性，用户可根据需求自行调配，但建议可根据以下配置进行不同采样应用的搭配。

在这个范例中，每一个相电流采样电阻的负端讯号（GND）也需要一个 Pin 进行放大。

图 2-4. 3 shunt 电阻差分采样示意图

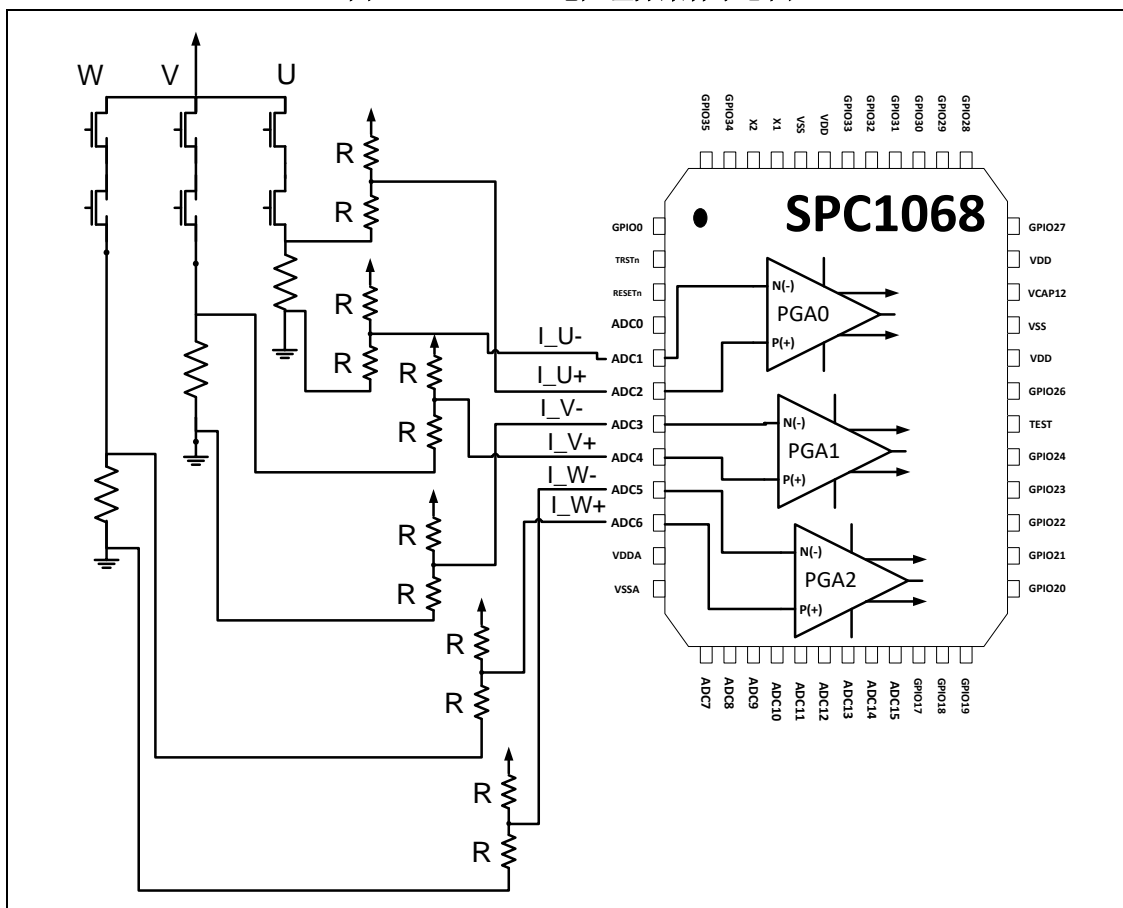

若有滤波需求，可在进入 MCU 前加上一个电容。图 2-4 对应的范例代码如下：

```
void PGA_InitExample2_4_1(void)
{
    /* Select PGA input as analog pin */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_2); /* ADC1 I_U- */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_3); /* ADC2 I_U+ */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_4); /* ADC3 I_V- */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_5); /* ADC4 I_V+ */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_6); /* ADC5 I_W- */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_7); /* ADC6 I_W+ */
}
```


```

/* Init PGA */
PGA_DiffInit( PGA0,
              PGA0_CH_P_ADC2 /* Positive CH */,
              PGA0_CH_N_ADC1 /* Negative CH */,
              PGA_SCALE_8X /* PGA Diff Gain */);
PGA_DiffInit( PGA1,
              PGA1_CH_P_ADC4 /* Positive CH */,
              PGA1_CH_N_ADC3 /* Negative CH */,
              PGA_SCALE_8X /* PGA Diff Gain */);
PGA_DiffInit( PGA2,
              PGA2_CH_P_ADC6 /* Positive CH */,
              PGA2_CH_N_ADC5 /* Negative CH */,
              PGA_SCALE_8X /* PGA Diff Gain */);
/* Init ADC in 2 channel mode */
ADC_EasyInit2(ADC_SOC_0,ADCx_PGA0P,ADCx_PGA0N,ADCTRIG_Software);
ADC_EasyInit2(ADC_SOC_1,ADCx_PGA1P,ADCx_PGA1N,ADCTRIG_Software);
ADC_EasyInit2(ADC_SOC_2,ADCx_PGA2P,ADCx_PGA2N,ADCTRIG_Software);
}

```

## (2) 3 shunt 电阻采样，共享 GND 讯号

图 2-5. 3 shunt 电阻共 GND 采样示意图

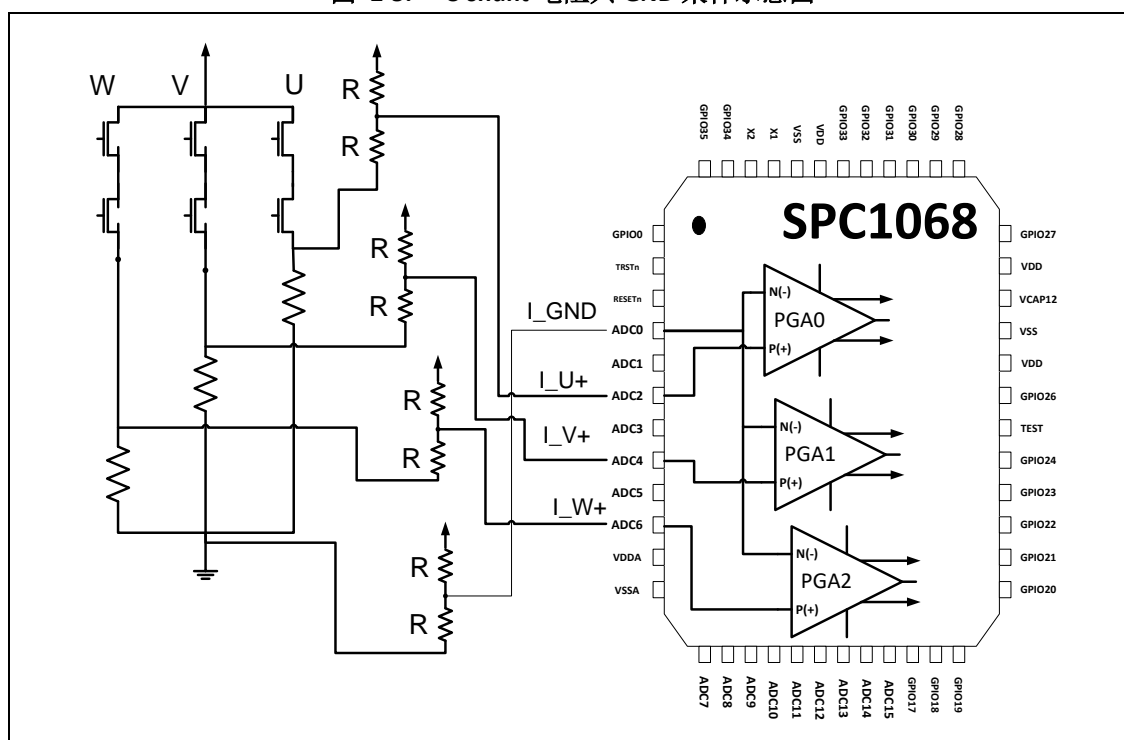


ADC0 是三个 PGA 负端输入都共有的端点，可作为三个讯号的共地使用。依照此接法可节省两个输入管脚与四个电阻，但是在 PCB Layout 上 V\_GND 信号必须与三相电流讯号尽可能走相同路径，才能有较佳的共模噪声滤除效果。图 2-5 对应的范例代码如下：

## Example Code

```
void PGA_InitExample2_4_2(void)
{
    /* Select PGA input as analog pin */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_1); /* ADC0 Common Negative */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_3); /* ADC2 I_V+ */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_5); /* ADC4 I_V+ */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_7); /* ADC6 I_W+ */
    /* Init PGA */
    PGA_DiffInit( PGA0,
        PGA0_CH_P_ADC2 /* Positive CH */,
        PGA0_CH_N_ADC0 /* Negative CH */,
        PGA_SCALE_8X /* PGA Diff Gain */);
    PGA_DiffInit( PGA1,
        PGA1_CH_P_ADC4 /* Positive CH */,
        PGA1_CH_N_ADC0 /* Negative CH */,
        PGA_SCALE_8X /* PGA Diff Gain */);
    PGA_DiffInit( PGA2,
        PGA2_CH_P_ADC6 /* Positive CH */,
        PGA2_CH_N_ADC0 /* Negative CH */,
        PGA_SCALE_8X /* PGA Diff Gain */);
    /* Init ADC in 2 channel mode */
    ADC_EasyInit2(ADC_SOC_0,ADCx_PGA0P,ADCx_PGA0N,ADCTRIG_Software);
    ADC_EasyInit2(ADC_SOC_1,ADCx_PGA1P,ADCx_PGA1N,ADCTRIG_Software);
    ADC_EasyInit2(ADC_SOC_2,ADCx_PGA2P,ADCx_PGA2N,ADCTRIG_Software);
}
```

## (3) 3 shunt 电阻采样，使用内部电压分压制造 VDD/2

图 2-6. 3 shunt 电阻内部电阻分压采样

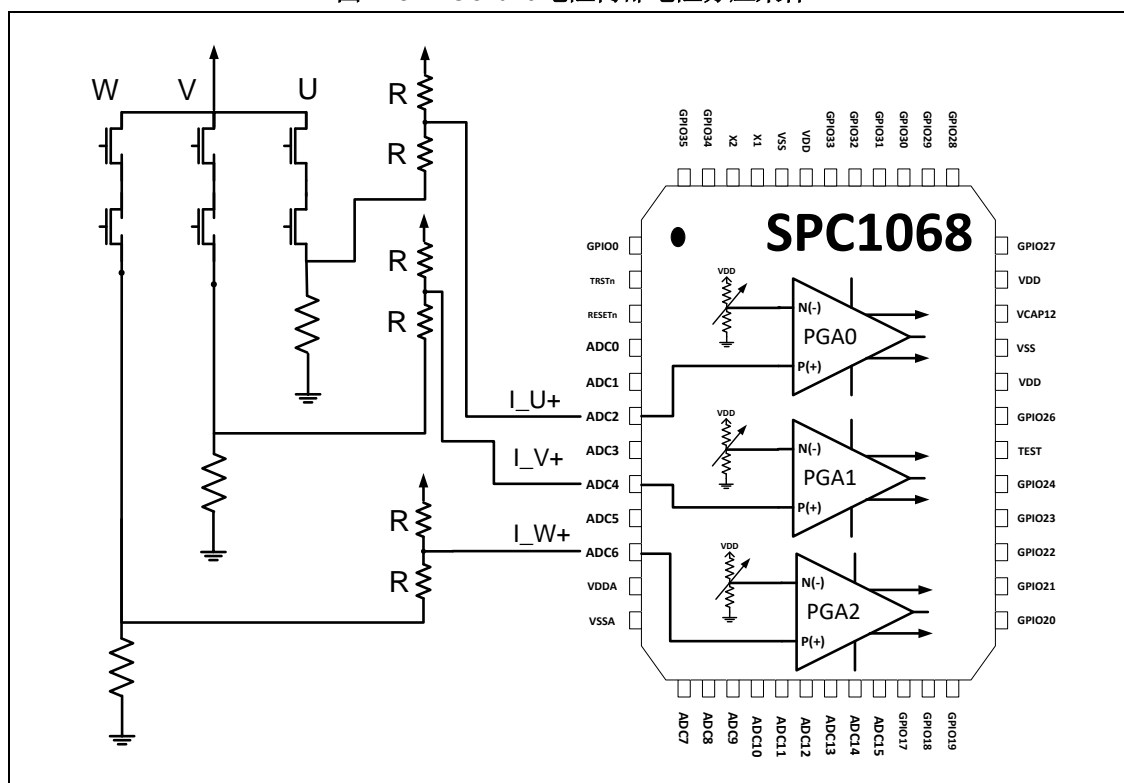

使用芯片内部分压电阻作为负端讯号源，设定此分压电阻输出 1.65V，与上一章节有同样效果，依照此接法只需要三个管脚与六个讯号平移电阻，但是并无共模噪声滤除效果。以上配置请参考如下范例码：


## Example Code

```
void PGA_InitExample2_4_3(void)
{
    /* Select PGA input as analog pin */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_3); /* ADC2 I_V+ */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_5); /* ADC4 I_V+ */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_7); /* ADC6 I_W+ */
    /* Init PGA */
    PGA_DiffInit( PGA0,
        PGA0_CH_P_ADC2 /* Positive CH */,
        PGA0_CH_N_RESDIV0 /* Negative CH */,
        PGA_SCALE_8X /* PGA Diff Gain */);
    PGA_ResistorDividerConifg(PGA0,16 /* 1.65V --> 5 bit : 0 is 0V and 31
is 3.3V*/ );
    PGA_DiffInit( PGA1,
        PGA1_CH_P_ADC4 /* Positive CH */,
        PGA1_CH_N_RESDIV1 /* Negative CH */,
```

```
        PGA_SCALE_8X      /* PGA Diff Gain */);  
PGA_ResistorDividerConifg(PGA1,16 /* 1.65V --> 5 bit : 0 is 0V and 31  
is 3.3V*/ );  
PGA_DiffInit( PGA2,  
        PGA2_CH_P_ADC6    /* Positive CH    */,  
        PGA2_CH_N_RESDIV2 /* Negative CH    */,  
        PGA_SCALE_8X      /* PGA Diff Gain */);  
PGA_ResistorDividerConifg(PGA2,16 /* 1.65V --> 5 bit : 0 is 0V and 31  
is 3.3V*/ );  
/* Init ADC in 2 channel mode */  
ADC_EasyInit2(ADC_SOC_0,ADCx_PGA0P,ADCx_PGA0N,ADCTRIG_Software);  
ADC_EasyInit2(ADC_SOC_1,ADCx_PGA1P,ADCx_PGA1N,ADCTRIG_Software);  
ADC_EasyInit2(ADC_SOC_2,ADCx_PGA2P,ADCx_PGA2N,ADCTRIG_Software);  
}
```

## 2.5 单电阻采样配置

图 2-7. 单电阻采样电路图

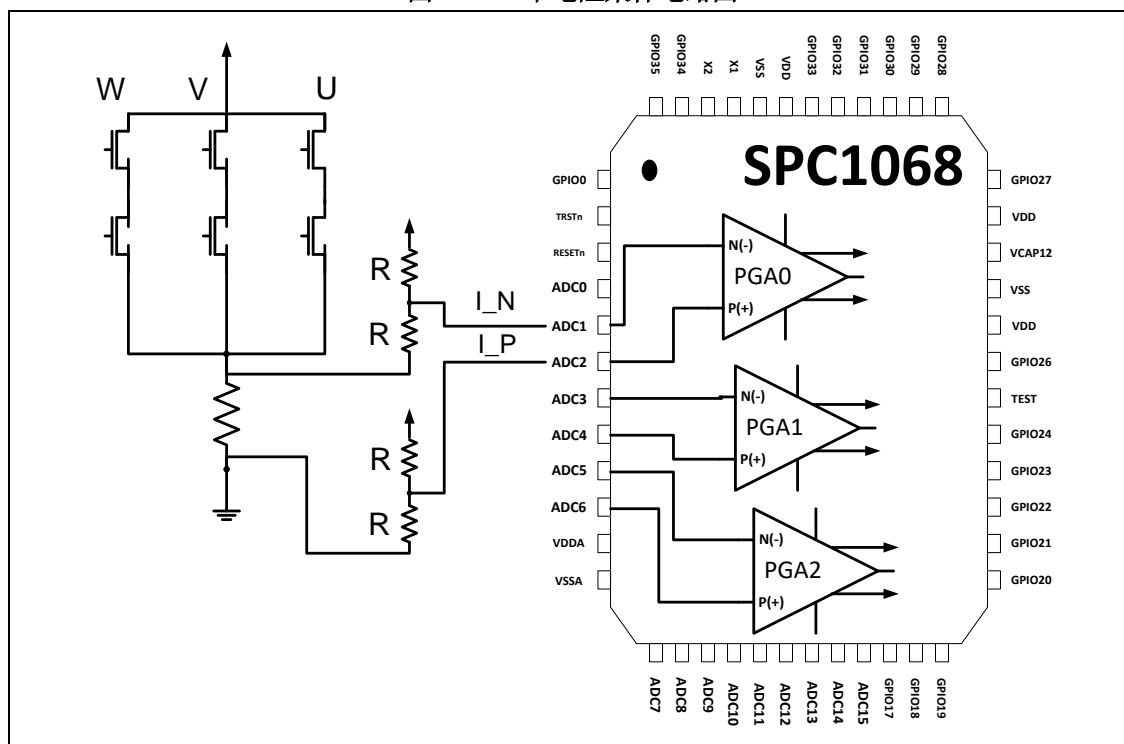

上图对应的范例代码如下：

### Example Code

```
void PGA_InitExample2_4_4(void)
{
    /* Select PGA input as analog pin */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_1); /* ADC1 I- */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_2); /* ADC2 I+ */

    /* Init PGA */
    PGA_DiffInit( PGA0,
                  PGA0_CH_P_ADC2 /* Positive CH */,
                  PGA0_CH_N_ADC1 /* Negative CH */,
                  PGA_SCALE_8X /* PGA Diff Gain */);

    /* Init ADC in 2 channel mode */
    ADC_EasyInit2(ADC_SOC_0, ADCx_PGA0P, ADCx_PGA0N, ADCTRIG_Software);
}
```



## 3 Comparator 使用教学


### 3.1 Comparator 单元概述

SPC1068 共有六个模拟比较器（COMP），特点如下：

- 与 PGA 绑定，每个 PGA 搭配两个 COMP  
一组 COMP 中，一个作为信号 Too High 检测，一个作为 Too Low 检测
- 可利用内部 DAC 调整 COMP 比较阈值
- COMP 输出具数字滤波功能（Deglitch or debounce）可避免 PWM 开关之噪声造成误动作。  
请注意最长滤波时间限制。
- 具磁滞功能，输出可反转
- 任意一个 COMP 输出可同步关断所有 PWM 输出信号

## 3.2 COMP 模拟架构

图 3-1. COMP 模拟架构

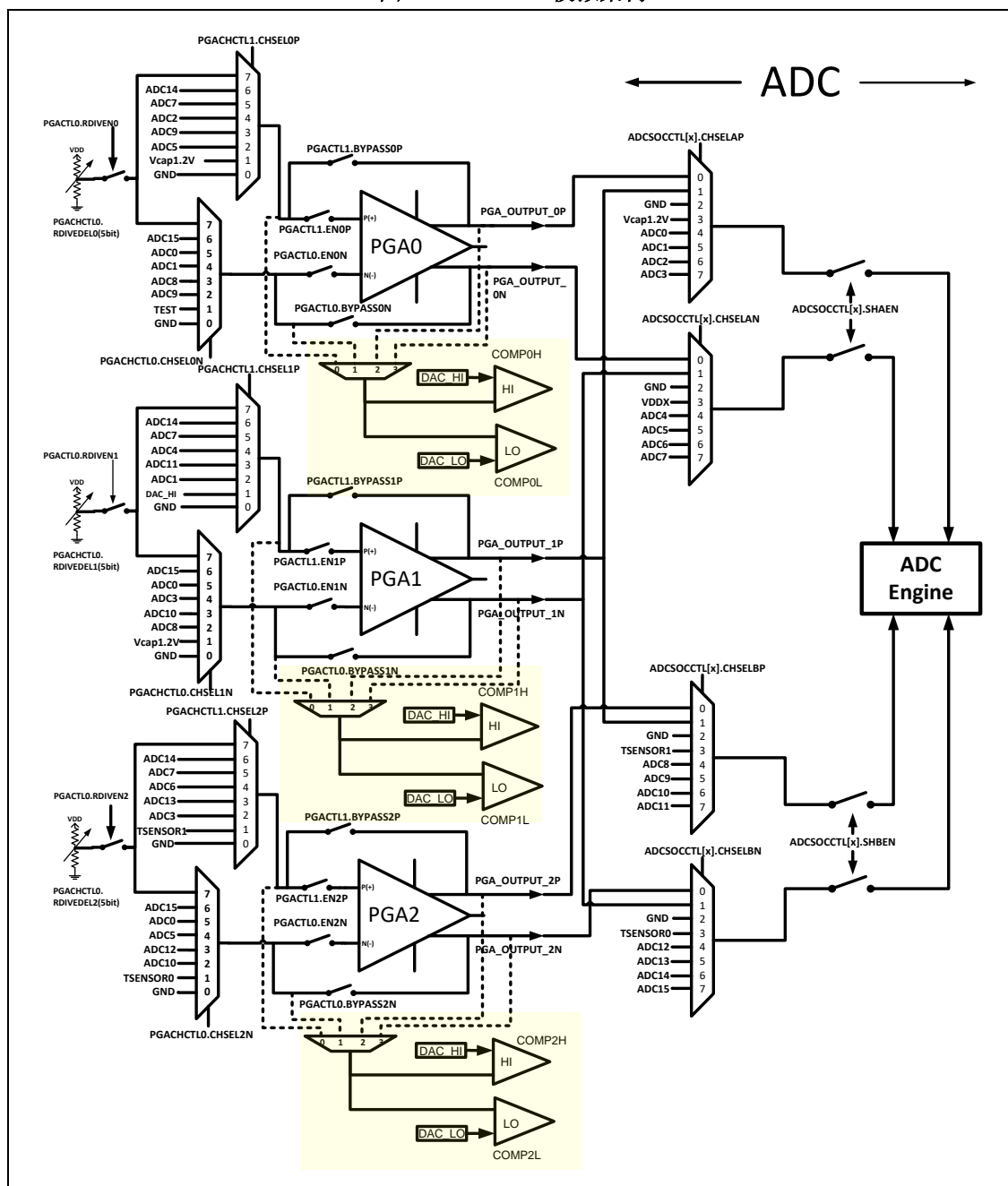

### 3.3 COMP 应用于过电流防护实例

#### 1. 范例码展示

COMP 可选择 PGA 输出作为电流防护使用，以下为一个使用实例，以 PGA0 搭配 COMP0 为例，并且使 PWM 停止波形输出。

##### Example Code

```
void COMPandPGA_InitExample3_3(void)
{
    /* Select PGA input as analog pin */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_2); /* ADC1 */
    GPIO_SetPinAsAnalog(GPIO_3); /* ADC2 */
    /* Init PGA0 */
    PGA_DiffInit(PGA0, PGA0_CH_P_ADC2, PGA0_CH_N_ADC1, PGA_SCALE_8X);
    /* Init ADC in 2 channel mode */
    ADC_EasyInit2(ADC_SOC_0, ADCx_PGA0P, ADCx_PGA0N, ADCTRIG_Software);
    /* Init COMP0 High and Low */
    COMP_Init(COMP_0_HI,
              FROM_PGAP_OUT, /* From PGA0P input */
              2450           /* DAC HI compare voltage mV */,
              300            /* Output deglitch time(ns) */);
    COMP_Init(COMP_0_LO,
              FROM_PGAN_OUT, /* From PGA0N output */
              850            /* DAC LO compare voltage mV */,
              300            /* Output deglitch time(ns) */);
    /* When COMP0H or COMP0L equals 1, it can turn off 3 PWM pairs (6 PWM CH)
    immediately */
    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM1, COMP_0_HI);
    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM1, COMP_0_LO);

    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM2, COMP_0_HI);
    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM2, COMP_0_LO);

    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM3, COMP_0_HI);
    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM3, COMP_0_LO);
}
```


SPC1068 的 COMP 特点在于任何一个 COMP 讯号，均可触发任一 PWM 关断功能，上例为当 COMP0H 或是 COMP0L 产生讯号后，可立即马上关断三相六臂 PWM 讯号。

以上代码同时设定了 COMP 与 PGA, ADC, COMP 的 DAC\_HI 阈值为 2.45V, DAC\_LOW 为 0.850V, 设计原因请参考以下讲解。

## 2. 图形化说明

请注意 COMP 只能挑选一个 PGA 通道进行比较，而 PGA 若是选择差动增益，实际上单端增益只有差动增益的一半，因此设定 COMP 的比较阈值（DAC\_HI 与 DAC\_LO）时必须特别小心。如下图所示，PGA 设定差动增益为 8X，但是单端对地的增益只有 4X。

图 3-2. COMP 范例 (IOC=2A)

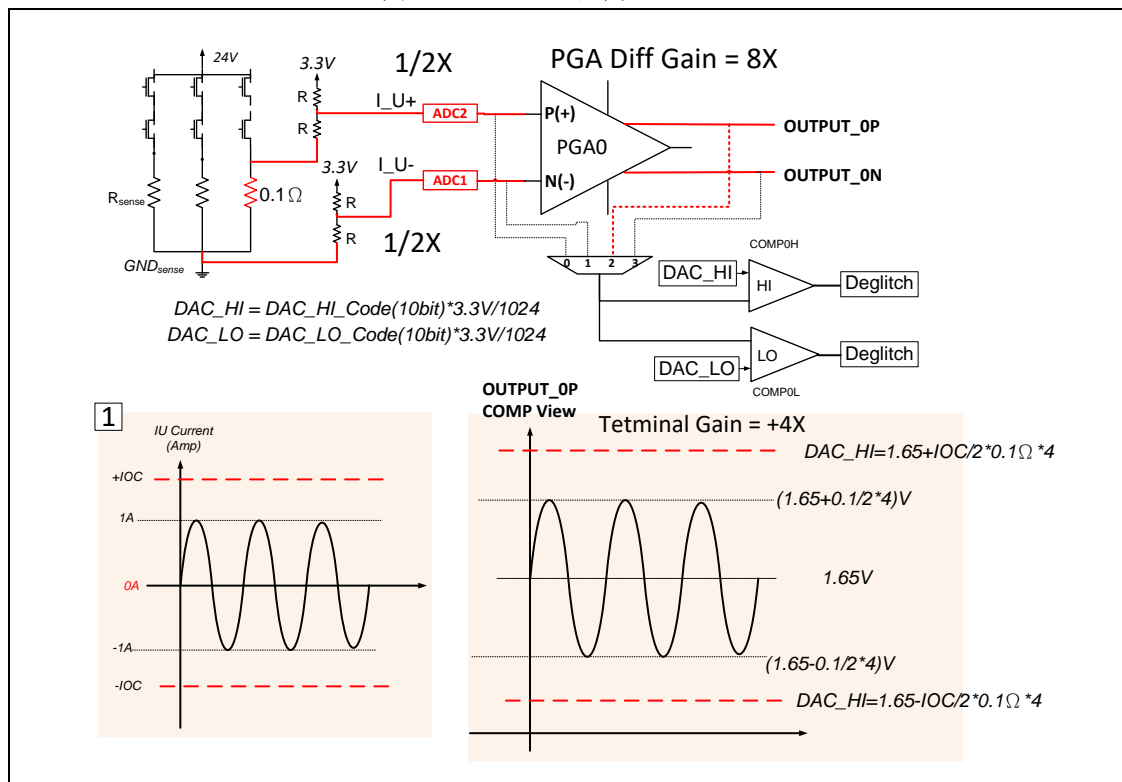

上图的解释如下：

- (1) 假若输入是 1A 摆幅，采样电阻 0.1 欧姆，想设定的过电流防护 IOC 为 2A。
- (2) COMP0 选择 PGA0 的正端输出作为比较器的输入。  
注意三组 COMP，均共享相同的 DAC\_HI 与 DAC\_LO。
- (3) 假若 PGA 差动增益选择为 8X，但这是输出的正端对负端之增益，事实上单端对地的增益只有 4X，而 COMP 看到的增益亦只有 4X。
- (4) COMP 看到的电压摆幅只有 4 倍，因此必须设定 DAC 的范围如上图所示。  
$$\text{DAC\_HI} = 1.65 + 2\text{A} * 0.1 / 2 * 4 = 2.05\text{V}$$
$$\text{DAC\_LO} = 1.65 - 2\text{A} * 0.1 / 2 * 4 = 1.25\text{V}$$
- (5) 根据以下公式，可以决定 DAC HI 与 DAC LOW 之设定数值

$$\text{DAC HI} = 1.65 + 2A * 0.1 / 2 * 4 = 2.05V$$

$$\text{DAC\_LO} = 1.65 - 2A \cdot 0.1 / 2 \cdot 4 = 1.25 \text{ V}$$

- (5) 根据以下公式，可以决定 DAC HI 与 DAC LOW 之设定数值

$$\text{DAC HI} = \frac{\text{DAC\_HI\_CODE}(10\text{bit})}{1024} \times 3.3\text{V}$$

$$\text{DAC LO} = \frac{\text{DAC\_LO\_CODE}(10\text{bit})}{1024} \times 3.3\text{V}$$

根据 (4) 的结果, 可以计算出:

DAC HI 必须在寄存器设定为 636，DAC LO 必须在寄存器设定为 387。

为了方便，Spintrol 提供之 COMP Init ( ) 函数可直接输入 mV 值进行设定。


- (6) COMP 的输出需要通过数字滤波器,可避免 PWM 开关之噪声误触 COMP。为了使用方便,Spintrol 提供之 COMP Init () 函数可直接输入此滤波器之宽度,单位为 ns,此例

设定的滤波时间长度为 300ns，可滤除 300ns 长度以下的噪声。详细配置请见下一章节之 API 介绍。

### 3. COMP 输出演示

根据上一小节的设计，当输入电流过大或过小时，都会触发 COMP 输出。

图 3-3. COMP 输出演示

 


### 4. COMP 输出 Deglitch (Debounce) 功能

PWM 控制 H 桥电路，在电机控制系统或是电源控制系统是非常常见的技术，但是在 PWM 开关的瞬间，往往会对电流回授电路有较大的干扰，或是开关的瞬间常有较大的电流瞬时 (Current Transient)，此干扰与瞬时是正常反应，如图 3-4 所示。

但是假若 COMP 的输出没有数字滤波电路 (Deglitch) 功能，此瞬时响应会误触发 COMP 的输出，并且将 PWM 关断，造成不必要的停机，因此在设计上，提供了输出数字滤波器，此滤波器的 clock 来源为 CLK0，长度为 7bit，常见的电机系统数字滤波的长度为 100~300ns。

图 3-4. PWM 切换噪声

 

需要注意的是滤波时间的限制：此滤波寄存器为 7bit, clock 来源为 CLK0, SPC1068 默认 CLOCK 配置方式为利用 PLL 将频率提高至 CLK0 (PLL 只保证 100M~200M 之频率精准), 再利用除频器将需要的 CPU 频率降下, 最长滤波时间如下表所示。实际应用上不建议设置过长滤波时间, 否则系统过电流时, 可能导致驱动电路毁损。

表 3-1. COMP 输出滤波时间


CLK0	HCLK (CPU)	Deglitch Time (7 bit)
120M	24M	1058ns
120M	40M	1058ns
150M	75M	846ns
100M	100M	1270ns
120M	120M	1058ns
150M	150M	846ns

#### 重要 Note:

请执行 COMP 初始化前, 务必执行 SPC1068 SDK 中的系统初始化与 Clock 的初始化函数, 此两个初始化函数会更新 Clock 信息, 如此才能作正确的配置。

加入数字滤波器之后, COMP 输出如下所示。

图 3-5. 带数字滤波器的 COMP 输出

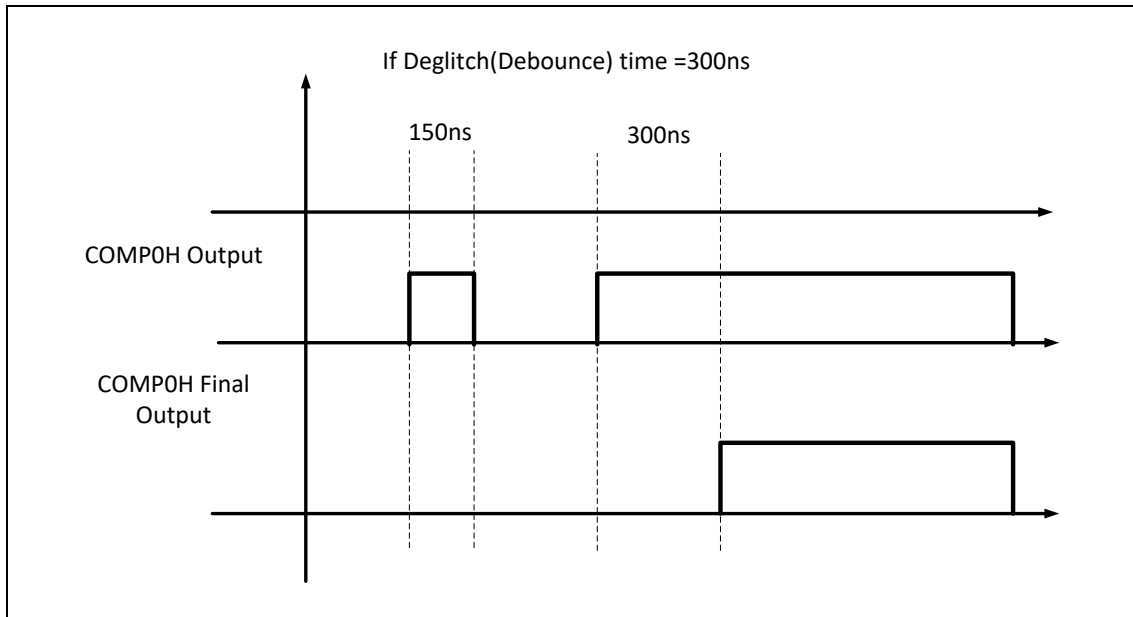

注意 SPC1068 有六个 COMP，而此六个 COMP 的输出滤波电路共享同一个滤波长度，所有的 COMP 滤波长度都一样。

### 3.4 COMP 初始化 API 使用介绍

COMP 初始化之 API 一共有四个输入参数可以设定，如下面范例所示。

#### Example Code

```
void COMP_Init(COMP_ComparatorSelEnum eComp, COMP_CHSelEnum eCH,
uint32_t u32DACVoltageMV, uint32_t u32DeglicthTimeNs);

COMP_Init(COMP_0_HI,
          FROM_PGAP_OUT, /* From PGA0P input          */
          2450           /* DAC HI/LO compare viltage mV */,
          300            /* Output deglitch time(ns)   */);
```

COMP\_Init ( ) 函数的参数介绍如下表所示：

表 3-2. COMP\_Init ( ) 函数介绍

COMP_Init	
Parameter	Description
eCOMP	It can be COMP_0_LO COMP_1_LO COMP_2_LO COMP_0_HI COMP_1_HI COMP_2_HI 可选择配置以上六个 COMP
eCH	It can be FROM_PGAXN_OUT FROM_PGAP_OUT FROM_PGAXN_IN FROM_PGAP_IN 选择该 COMP 之输入通道
u32DACVoltageMV	0~3300 (mV)
u32DeglicthTimeNs	输出数字滤波器之时间长度 (7 bit)，此滤波器来源为 CLK0 if CLK0=100MHZ Its range from 0~127* (1/100MHz) = 1270 ns = 1.27 us if CLK0=150MHZ Its range from 0~127* (1/150MHz) = 846 ns = 0.846 us



请注意以下两点:


- 所有 Too High comparator 仅共享一组 DAC，并非每一个都有独立的 DAC。同理 Too Low comparator 亦同，因此用 API 设定时，最后设定值将覆盖之前设定的 DAC 数值；
- 所有的 COMP 输出数字滤波时间宽度均一样，因此用 API 设定时，最后设定值将覆盖之前设定的滤波时间数值，建议都设定为一样即可。

### 3.5 COMP 停止 (Trip) PWM 波形功能介绍

SPC1068 的 COMP 专为相电流防护做特殊设计。当 PGA 作为三相电流采集的时候, SPC1068 的 COMP 提供了每一相独立的电流防护, 较一般的总电流防护更加安全, 以下代码以 U 相电流为例, 当 PGA0 输出超过 3V 时, COMP0H 触动 PWM 输出停止, 当 PGA0 的电流小于 1V, 由 COMP1 触发 PWM 停止。Spintrol 的 COMP 触发 PWM 停止可达成任何一个 COMP 同时停止所有 PWM 输出波形功能, 详见 PWM trip zone 章节。

举例来说, COMP0H 与 COMP0L, 只要任一种状况发生, 均可以同时三相 PWM 停止, 同理其他四个 COMP 亦具有同样功能, 三相电流一共有六个 COMP, 只要其中一个发生触发, 均可同时将 PWM 停止, 对于相电流防护来说是很重要的一个功能。

图 3-5. COMP 停止 PWM 波形原理图

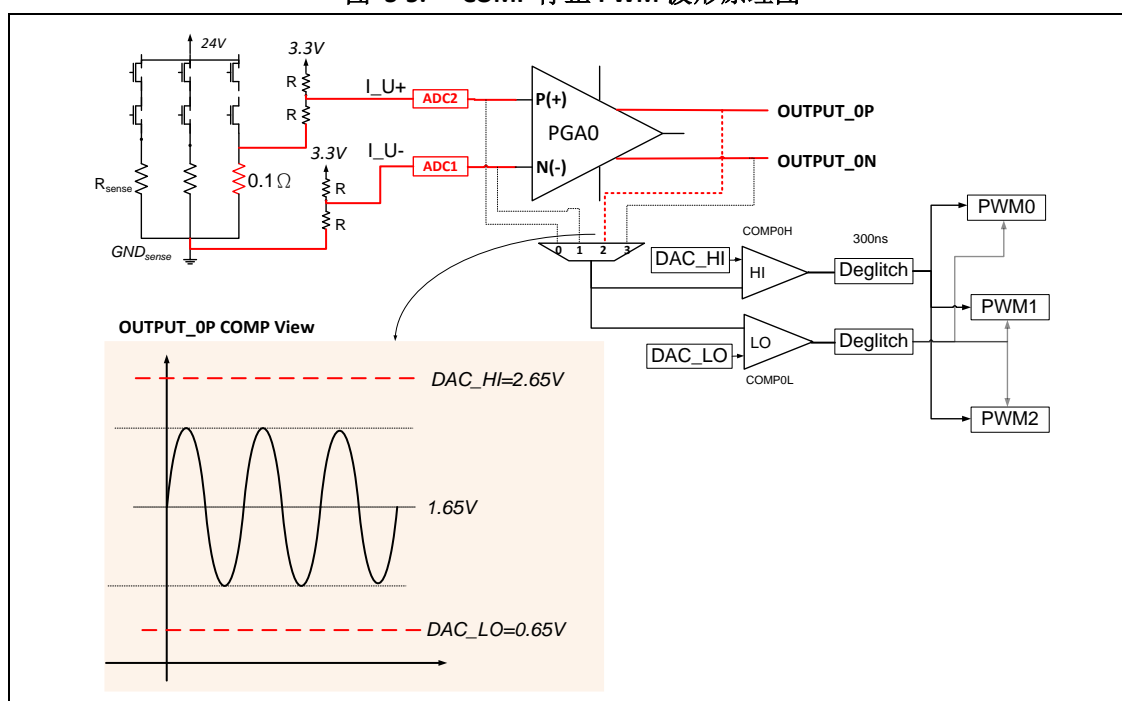

相比于大部分 IC 需要复杂的设定, Spintrol 亦提供了简单的 API 设定 COMP 触发 PWM trip 功能。当 eCOMP 代表的比较器发生输出由 L 转 H 的瞬间, 关闭 PWMx 的 CHA 与 CHB 输出。可重复呼叫设定多种组合, 请见范例码。

表 3-3. PWM\_EnableOneShotTripFromComp ( ) 函数介绍

PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWMx,eCOMP)	
Parameter	Description
PWMx	It can be PWM0~PWM6
eCOMP	It can be COMP_0_LO COMP_1_LO COMP_2_LO

	COMP_0_HI COMP_1_HI COMP_2_HI 可选择配置以上六个 COMP
--	---

以下为范例码:

#### Example Code

```
void MotorPWM_InitTripZoneAction(void)
{
    /* Note: Please initial PGA pin before comparator initial */
    COMP_Init(COMP_0_HI,
              FROM_PGAP_IN,      /* From PGA0P output      */
              2650,              /* DAC HI compare voltage mV */
              300,              /* Output deglitch time(ns) */);
    COMP_Init(COMP_0_LO,
              FROM_PGAP_IN,      /* From PGA0P output      */
              650,              /* DAC LO compare voltage mV */
              300,              /* Output deglitch time(ns) */);
    /* Step 3: PWM U,V,W will be tripped when comparator0 output high.
       This code is prepared for total current protection*/
    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM_U,COMP_0_HI);
    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM_U,COMP_0_LO);

    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM_V,COMP_0_HI);
    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM_V,COMP_0_LO);

    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM_W,COMP_0_HI);
    PWM_EnableOneShotTripFromComp(PWM_W,COMP_0_LO);
    /* Step 5: Set PWM reaction after one shot or cycle by cycle event */
    PWM_SetCHAOutputWhenTrip(PWM_U,TRIP_AT_LOW);
    PWM_SetCHBOutputWhenTrip(PWM_U,TRIP_AT_LOW);

    PWM_SetCHAOutputWhenTrip(PWM_V,TRIP_AT_LOW);
    PWM_SetCHBOutputWhenTrip(PWM_V,TRIP_AT_LOW);

    PWM_SetCHAOutputWhenTrip(PWM_W,TRIP_AT_LOW);
    PWM_SetCHBOutputWhenTrip(PWM_W,TRIP_AT_LOW);
    /* Step 6: Enable one shot interrupt in this application */
    PWM_U->TZIE.bit.OST=TZIE_BIT_OST_ENABLE;
    PWM_V->TZIE.bit.OST=TZIE_BIT_OST_ENABLE;
    PWM_W->TZIE.bit.OST=TZIE_BIT_OST_ENABLE;
}
```

## 4 修订记录

表 4-1. 文档修订记录

日期	版本	修改内容
2017-09-14	1	初始版本